ELEC 1: Introduction GISTRE

Corentin 'Kmikaz' Vigourt 24/02/2025

Sommaire


- Électronique, quèsaco?
- Comment valider ses designs?
- Premiers circuits
- Utilisation du matériel
- Premières manipulations

Électronique, quésaco?

L'électricité


Un simple flux d'électrons dans un conducteur

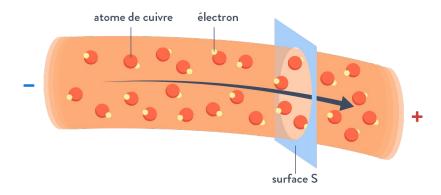Électrons se déplaçant dans un fil de cuivre



Différence de potentiel


• Charges positives vs charges négatives

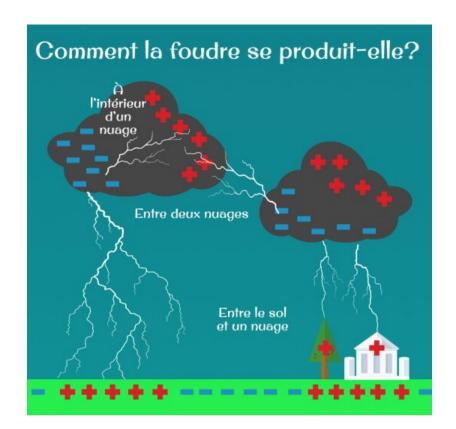

Loi d'OHM

$$U = R \cdot I$$


- U en Volts
- R en Ohms
- I en Ampères

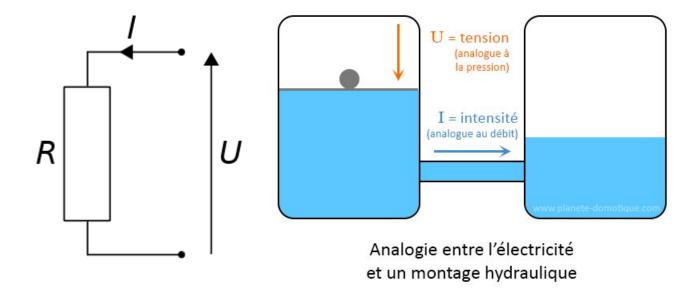


Pour les fainéants:

https://ohmslawcalculator.com/ohms-law-calculator

Loi d'OHM

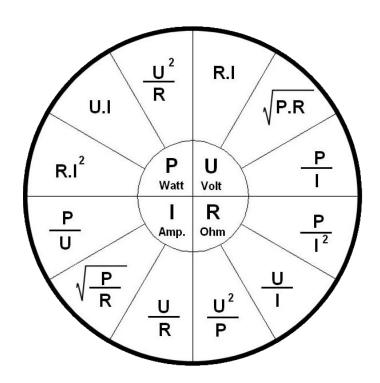

Courant continu vs alternatif

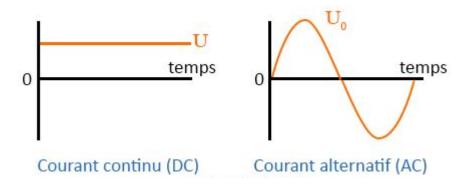

Ce cours abordera uniquement le courant continu

Electricité vs Électronique

Notion complexe mais pour faire simple:


- Les systèmes électriques manipulent de la puissance
- Les systèmes électroniques manipulent de l'information

La réponse complexe :

• En électronique, on contrôle le mouvement des électrons d'une manière qui va au-delà des propriétés électrodynamiques telles que la tension et le courant.


Comment conçoit-on un système électronique

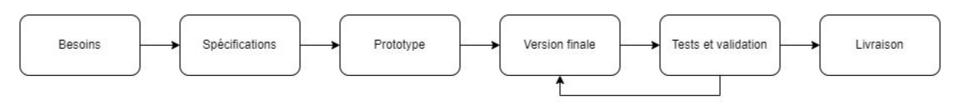- 1. Etudes du besoin
- 2. Edition des spécifications
- 3. Premier prototype
- 4. Version finale
- 5. Tests et validation
- 6. Encore plus de tests
- 7. Pleurer quand le client est là...



Quand intervient un GISTRE?

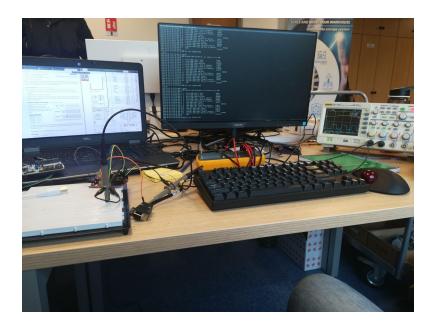- Pour faire un prototype
- Pour tester le système
- Pour développer le firmware / support



Comment valider ses designs?

Pourquoi valider un design?

- Vérifier la conformité au cahier des charges
- Éviter toute défaillance (pouvant être critique en embarqué)
- Etre certifié

Comment on valide un système?

- Un peu de tests
- Beaucoup de tests
- Beaucoup trop de tests
- Jamais assez de tests

En général

- Création d'un banc de test
- Création d'une batterie de tests
- Souvent par des ingénieurs dédiés


Premiers circuits

Une simple résistance

 $U = R \times I$

Avec:

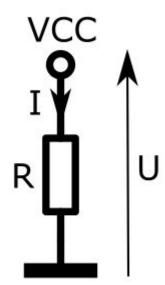- 1. U La tension en Volts
- 2. R La résistance en Ohms
- 3. I Le courant en Ampères




Pont Diviseur de Tension

On a
$$U = (R1 + R2) \times I$$

Or
$$U2 = I \times R2$$
 et $I = U \frac{1}{R1 + R2}$

Donc
$$U2 = U \frac{R2}{R1+R2}$$

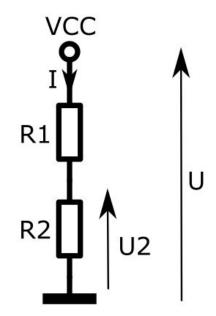

Pour les fainéants:


https://ohmslawcalculator.com/voltage-divider-calculator

Comment utiliser une led?

$$R = \frac{U - VD}{I}$$

Avec:

1. VD la tension de drop de la led

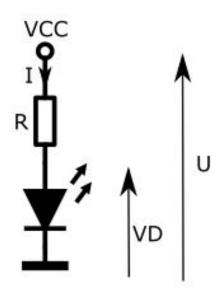


Pour les fainéants:


https://ohmslawcalculator.com/led-resistor-calculator

Utilisation du matériel


Breadboard

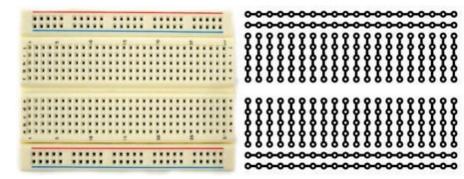
- Carte de connection rapide
- Permet de connecter facilement des composants
- Peu adapté pour des circuits longue durée



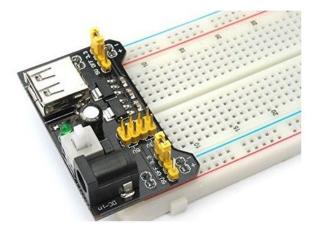

Breadboard

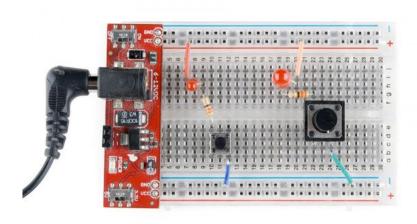


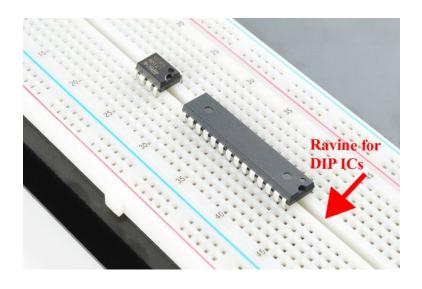

Breadboard

Attention:

Les breadboards ont leur limite!

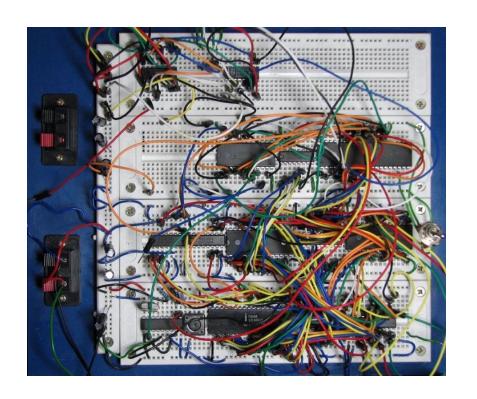

Alimentation de laboratoire

- Permet de générer une tension réglable
- Certains modèles permettent de configurer une limite de courant
- Très fiable
- Permet de facilement détecter les courts-circuits
- Simple à utiliser :
 - o Régler la tension
 - o Régler le courant si possible
 - Brancher le circuit
 - Activer la sortie si besoin

Tutoriel: https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-power-a-project

Modèles disponibles :

AX502 : ManuelRS305D : Manuel



Multimètre à main (votre printf)

- Le must have
- Permet de mesurer :
 - Une tension (continue ou alternative)
 - Un courant
 - Une résistance
 - Détecter un contact
- Sur les modèles les plus simples, nécessite de choisir la calibration

Tutoriel: https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-use-a-multimeter



Multimètre de laboratoire

- Même chose que le précédent
- Mais sur table
- Souvent plus précis


Modèles disponibles :

• U3401a : <u>Manuel</u>


• GFG 8135 : <u>Manuel</u>




Mode Voltmètre

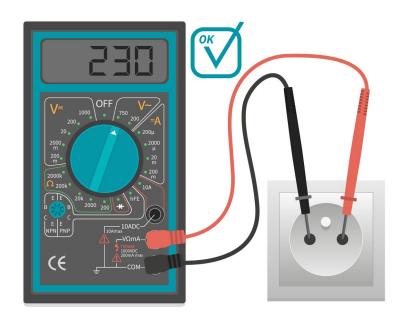


Mode Ampèremètre

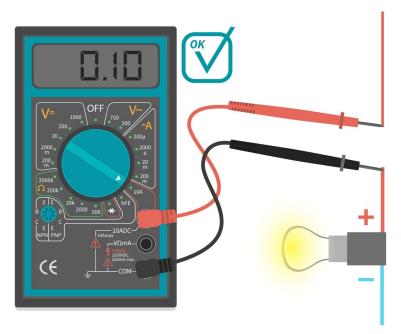

Mode Ohmètre

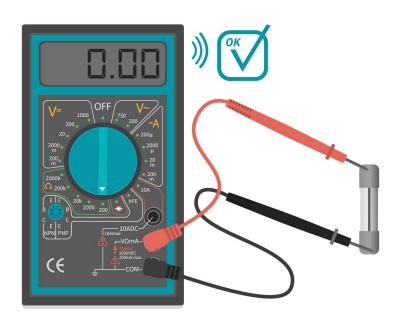


Mode continuité

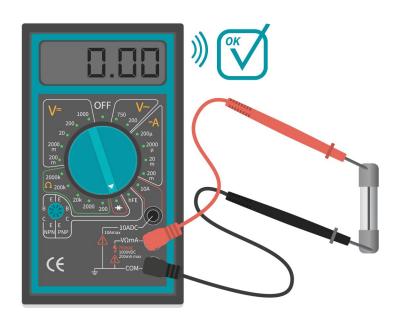

Résistance de SHUNT

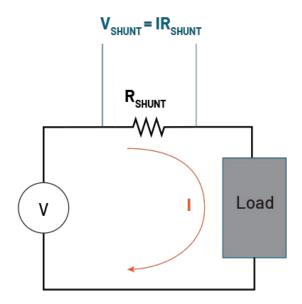- Permet de mesure des gros courant sans appareil en série
- Peut aussi servir de sécurité



Oscilloscope (GDB)

- Permet d'afficher un signal (ou plusieurs) au cours du temps
- Peut calculer des statistiques
- Permet de configurer des trigger
- Un outil à savoir utiliser
- Très cher
- Peut décoder des trames
- Et plein de fonctionnalités



Tutoriel: https://learn.sparkfun.com/tutorials/how-to-use-an-oscilloscope

Modèles disponibles :

- TB1062: Manuel
- RSDS 1052 DL +: Manuel

Générateur de signaux

- Permet de générer des signaux
- Utile pour tester des systèmes complexes
- Complexe à prendre en main



Pour en savoir plus:

https://www.electronics-notes.com/articles/test-methods/signal-generators/function-generator.php


Modèles disponibles :


• GFG 8020 : <u>Manuel</u>

Autres appareils qui peut servir

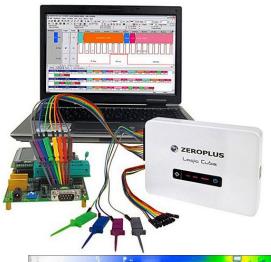- Analyseur logique
- Analyseur de spectre
- Caméra thermique
- Et pleins d'autres





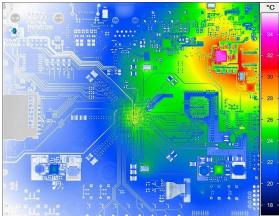



Ce que vous allez utiliser

- Alimentation
- Oscilloscope
- Multimètre
- Breadboard avec adaptateur
- Et des composants ...

Comment connecter vos premiers circuits



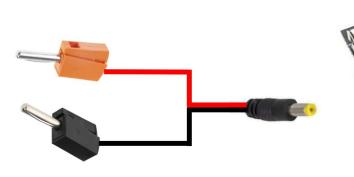

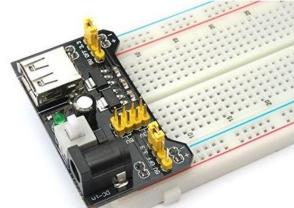


Attention à:

- La tension min / max en entrée de la carte d'adaptation
- De la configuration des tensions de sortie
- De la polarité des tensions de sortie

Comment reconnaître les composants

- Annotation sur le composant
- Code couleur

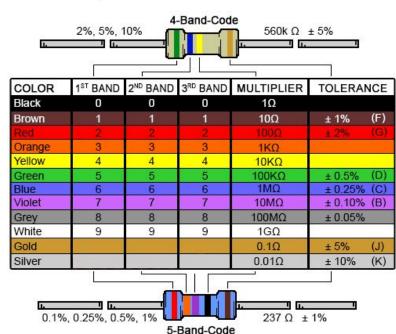Pour votre kit, une fiche viendra pour identifier plus facilement vos composants.



Premières manipulations

Premier TP

- Câblage d'une résistance
- Un petit pont diviseur de tension
- Led avec un potentiomètre
- Led avec un interrupteur

Votre kit

- Une Breadboard
- Un adaptateur jack bananes
- Des câbles
- Des portes logiques (Cours 4)
- Un ATTiny85 (Cours 5)
- Un NE555 (Cours 4)
- Un pont en H L298N (Cours 3)
- Un moteur (Cours 3)
- Des transistors (Cours3)

- Des résistances
- Une inductance
- Des sliders
- Des interrupteurs tactiles
- Des leds
- Des diodes
- Un potentiomètre 10K
- Des condensateurs

Un tableau de référence est fourni sur Moodle

Des questions?